


Вежба број: 6

Назив вежбе : Мерење фазне разлике наизменичног напона и струје осцилоскопом код реалног калема.

Задатак:

На екрану осцилоскопа приказати слику синусоидалног напона и струје на реалном калему и очитати фазну разлику између њих.

Шема:

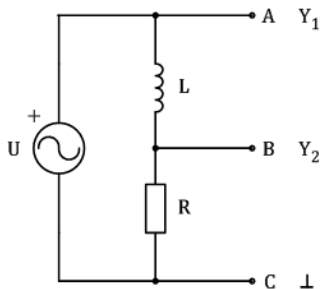

Мерни поступак:

Покренути програм. Задати вредности генератора $U = 1V$ и $f_1 = 1kHz$. Реални калем дефинисати за активни отпор $R = 1k\Omega$ и индуктивност $L = 100mH$ према слици. Изабрати вредности константе временске базе $K_x(ms/pod)$ и напонских сигнала $K_y(mV/pod)$ канала А и В, тако да на екрану осцилоскопа сигнали буду видљиви у целости (мењајући константе на оси X и Y). Исто мерење поновити и за фреквенцију $f_2 = 1kHz$.

Напомена: Отпор R у датом колу има улогу мерног отпора. Посматрањем напона на крајевима отпорника $u_R(t)$, истовремено снимамо облик струје кроз калем (пошто су код отпорника струја и напон у фази).

Постављањем курсора **1** и **2** у максимуме или нуле једног сигнала добијамо период

$$T = T_2 - T_1.$$

Постављањем курсора **1** и **2** у суседне максимуме или нуле оба сигнала добијамо време $t = t_2 - t_1$ (то је време фазног помераја између напона и струје).

Угао фазног помераја се добије по обрасцу:

$$\varphi = \frac{t}{T} \cdot 360^\circ$$

Резултати мерења:

U (V)	f (kHz)	Временска база	Канал А: $u(t)$	Канал В: $u_R(t)$	T (μs)	t (μs)	φ ($^\circ$)
		$K_x \left(\frac{ms}{pod} \right)$	$K_y \left(\frac{mV}{pod} \right)$	$K_y \left(\frac{mV}{pod} \right)$			
1	1	0,1	500	500			
1	2	0,05	500	500			

Домаћи задатак:

Напоне са екрана осцилоскопа прецртати на милиметарски папир. Извести закључак који параметри утичу на промену фазне разлике. Како се мења међусобни фазни положај напона и струје код реалног калема са променом фреквенције?